

Open A – sygnał pełnego otwarcia

Open B – Sygnał otwarcia częściowego, tryb furtki

Uwaga – Sygnały "Open A/B" w większości przypadków są połączone z innym stykiem "-" niż zasilanie 24V DC prowadzone do modułu gate box


Centrala E781,

kompetybilna z napędami: FAAC 740C, 741C, 746C oraz 846C

Kontrola stanu bramy:


- OUT1 – w odpowiednim miejscu centrali ustawić wartość 06, odpowiadającą za zamknięcie obwodu przy zamkniętej bramie

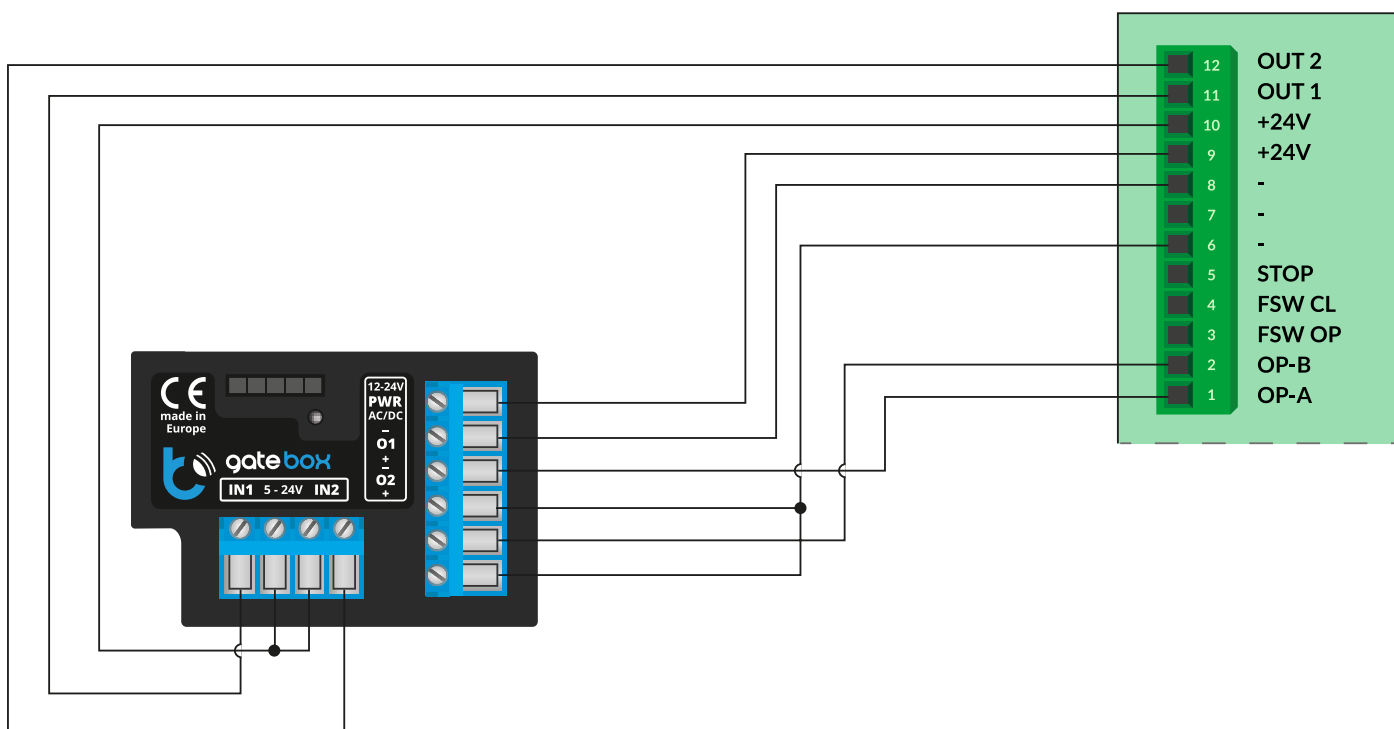- OUT2 – analogicznie, tylko obwód będzie zamknięty przy bramie otwartej




Centrale: FAAC E600/700/1000

Genius Zodiac

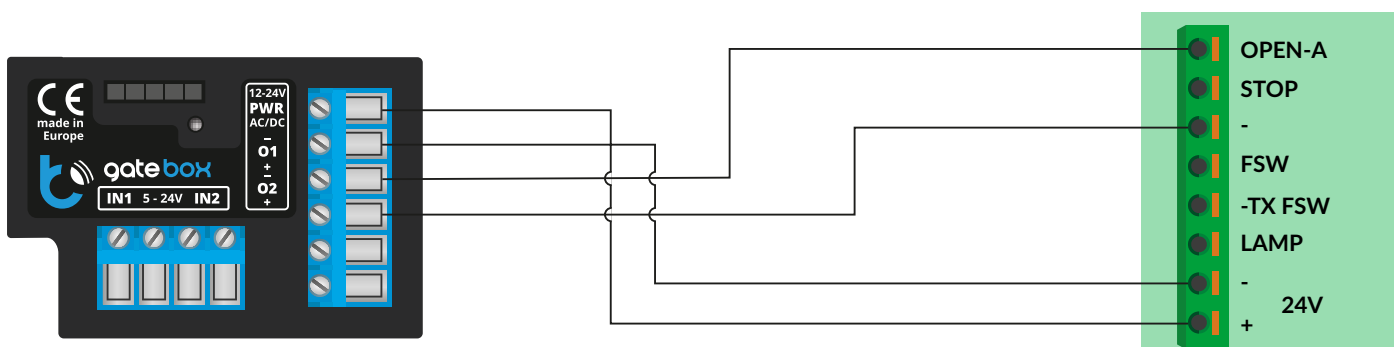


Centrala: FAAC 578D

Napędy: FAAC 540, 541, 844

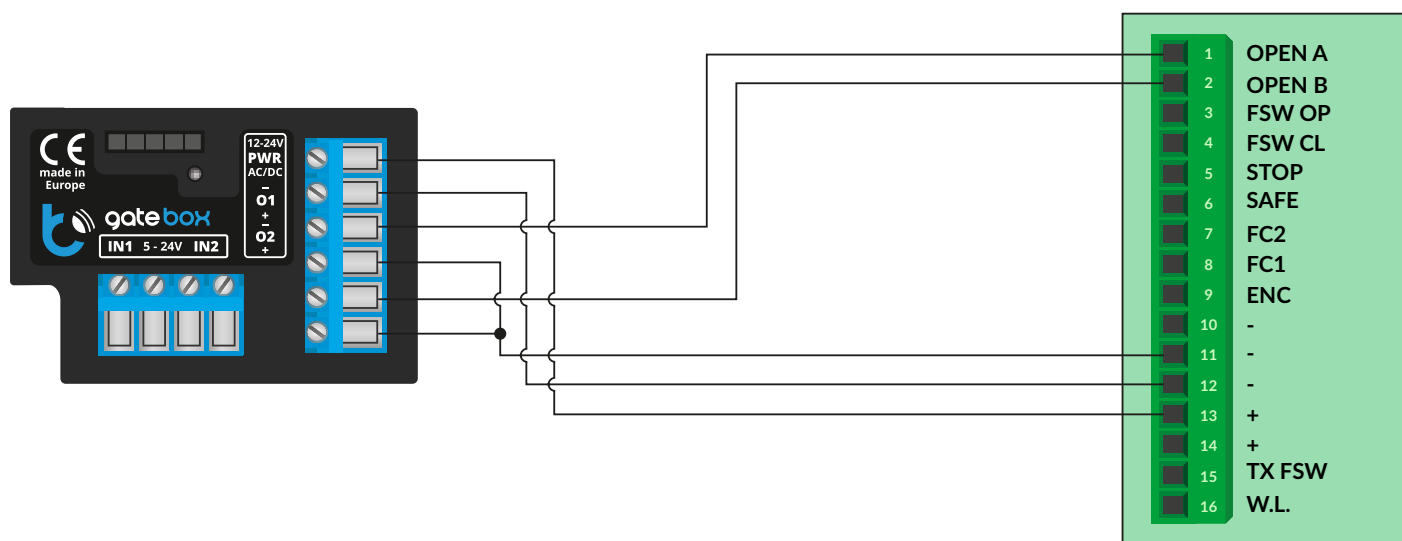


Centrala: FAAC E024S

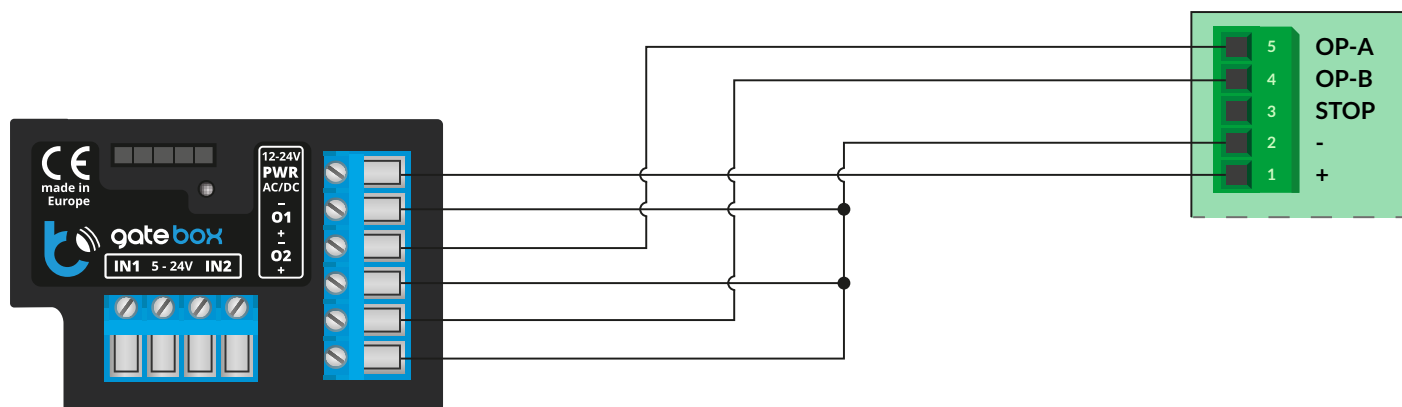Napędy: FAAC 413, 415, 415LS, 390, 5418, 770N, 400 CBAC 24V, 422 CBAC 24V



Centrala: FAAC E045S

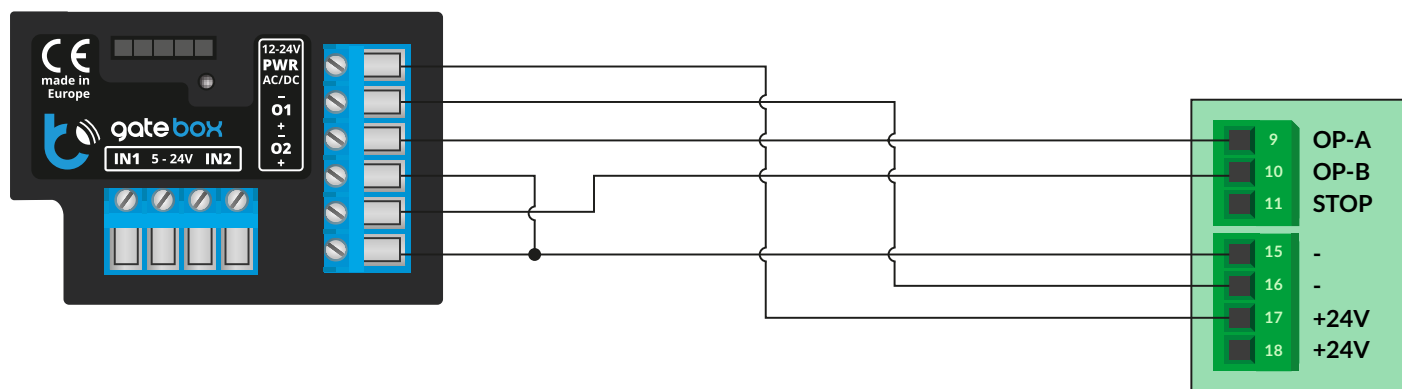Napędy: FAAC: 414, 415, 400, 422, 402, 770N (230V), S800 ENC




Centrala: FAAC E145S

Napędy: FAAC 390, 400, 402, 412, 413, 414 (Short, Standard i Long), 415, 422, 770N, 844 E R (alternatywnie)

Kontrola stanu bramy:

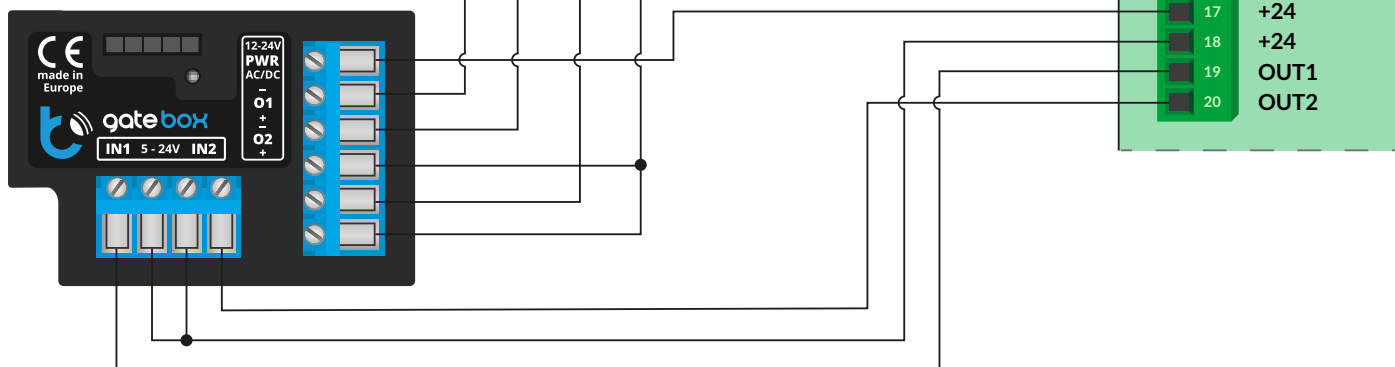- OUT1 – w odpowiednim miejscu centrali ustawić wartość 06, odpowiadającą za zamknięcie obwodu przy zamkniętej bramie
- OUT2 – analogicznie, tylko obwód będzie zamknięty przy bramie otwartej






Centrala: FAAC E034

Napędy: FAAC 413, 415 (24V), 390, S418, 770N (24V), 422 CBAC (24V)

Kontrola stanu bramy:


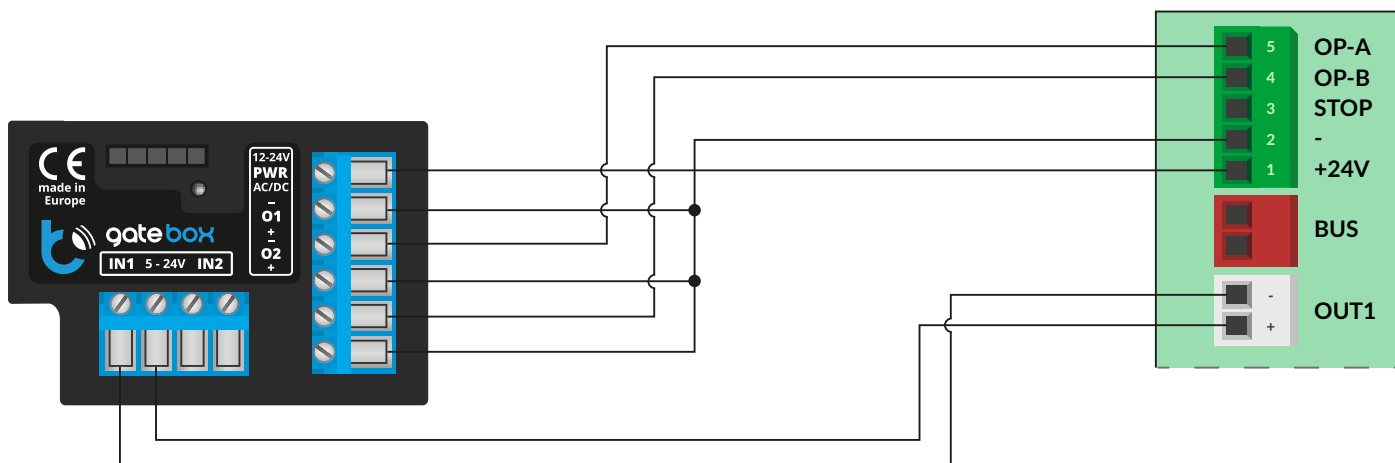
- OUT1 – w odpowiednim miejscu centrali ustawić wartość 06, odpowiadającą za zamknięcie obwodu przy zamkniętej bramie



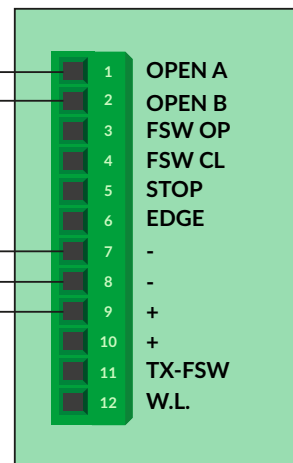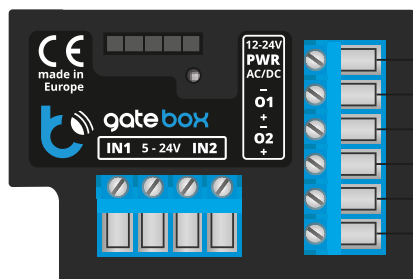

Centrala: FAAC E720/721

Napędy: FAAC C720/721

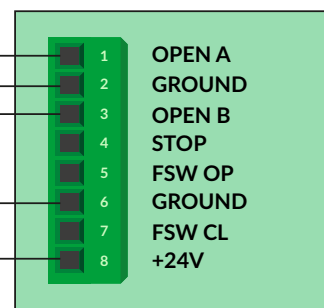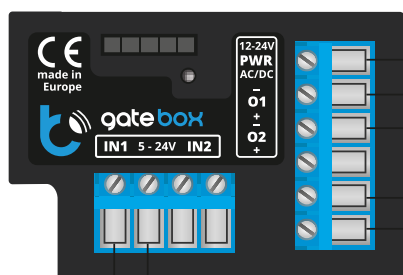



output

Kontrola stanu bramy:

- OUT1 – w odpowiednim miejscu centrali ustawić wartość 06, odpowiadającą za zamknięcie obwodu przy zamkniętej bramie



Centrala: Genius Brain 19

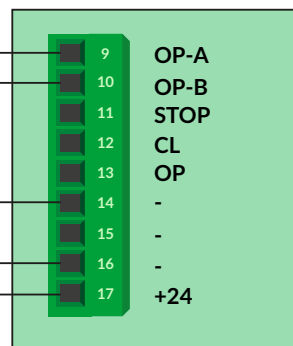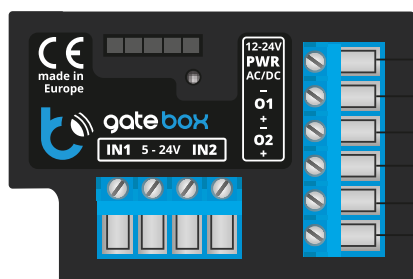Napędy: Genius G-BAT, SIROCCO, MISTRAL (230V), ROLLER





Kontrola stanu bramy:

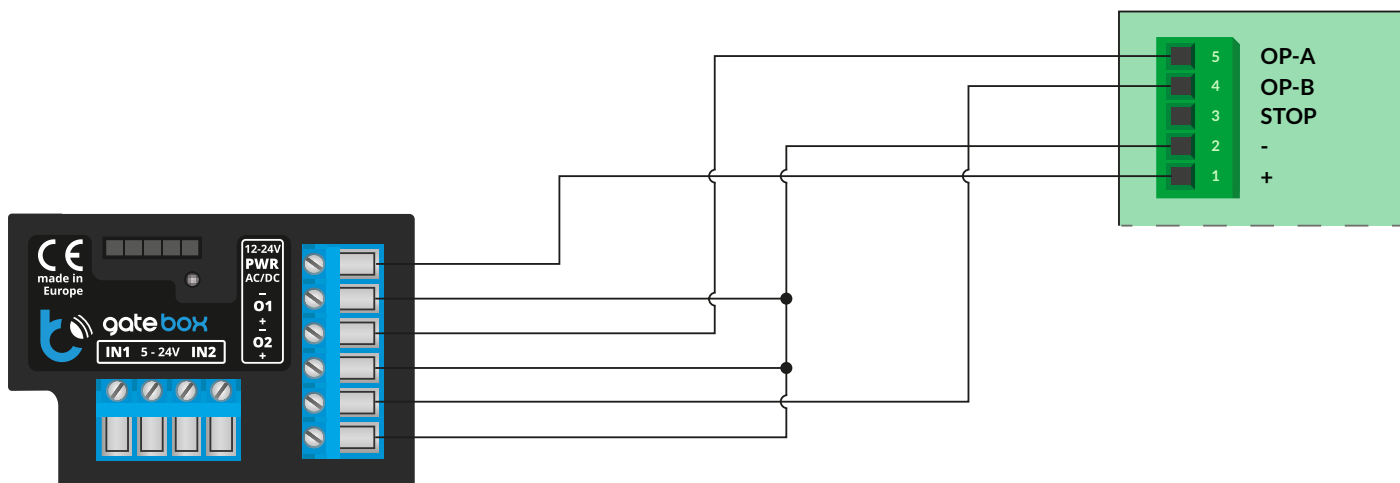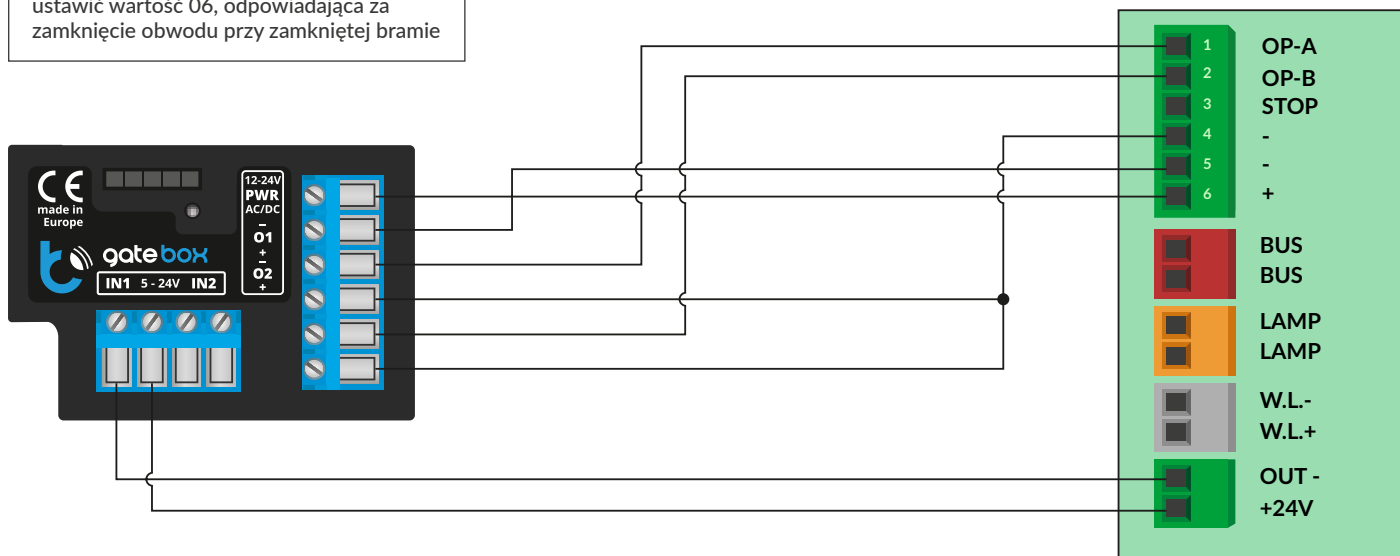- OUT1 – w odpowiednim miejscu centrali ustawić wartość 06, odpowiadającą za zamknięcie obwodu przy zamkniętej bramie



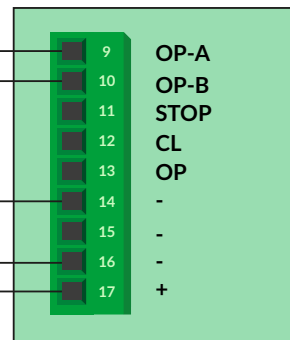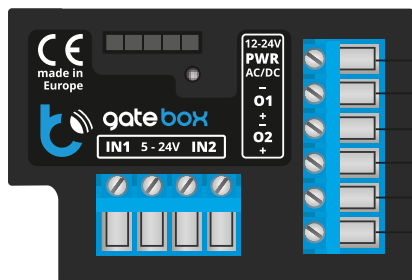Centrala: FAAC: 452MPS, 455D,
Genius: JA592, Brain 17



FAAC 452 MPS/455D (230V) Kompatybilne siłowniki:

- FAAC 400
- FAAC 402
- FAAC 414
- FAAC 415 (230V)
- FAAC 422
- FAAC 770 (230V)
- FAAC S800H (230V)
- FAAC 390 (230V)
- FAAC 412
- Genius G-BAT 300 / 400 (230V)



Genius JA592 (230V) Kompatybilne siłowniki:

- Genius G-BAT 300 (230V)
- Genius G-BAT 400 (230V)
- Genius MISTRAL 300 / 400 (230V)
- Genius Roller 230V
- FAAC 414
- FAAC 415 (230V)

Genius Brain 17 (24V DC) Kompatybilne siłowniki:

- Genius G-BAT 300 / 400 / 500 (24V)
- Genius MISTRAL 300 / 400 (24V)
- Genius G-Flash 24V
- Genius Euro-Bat 24V
- Genius Roller 24V
- FAAC 413
- FAAC 415 (24V)
- FAAC 390 (24V)
- FAAC S418
- FAAC 770N (24V)

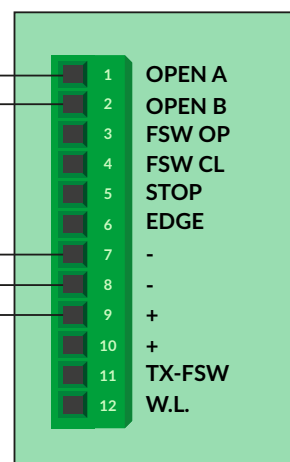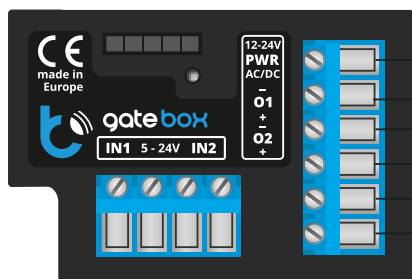Centrale: FAAC 740D
Genius Sprint 382-383



Napędy kompatybilne z Genius Sprint 382-383:

- Falcon M14C oraz Falcon M20C;
- Blizzard 500C/900C ENC

Napędy kompatybilne z centralą FAAC 740D:

- FAAC 740 i 741